
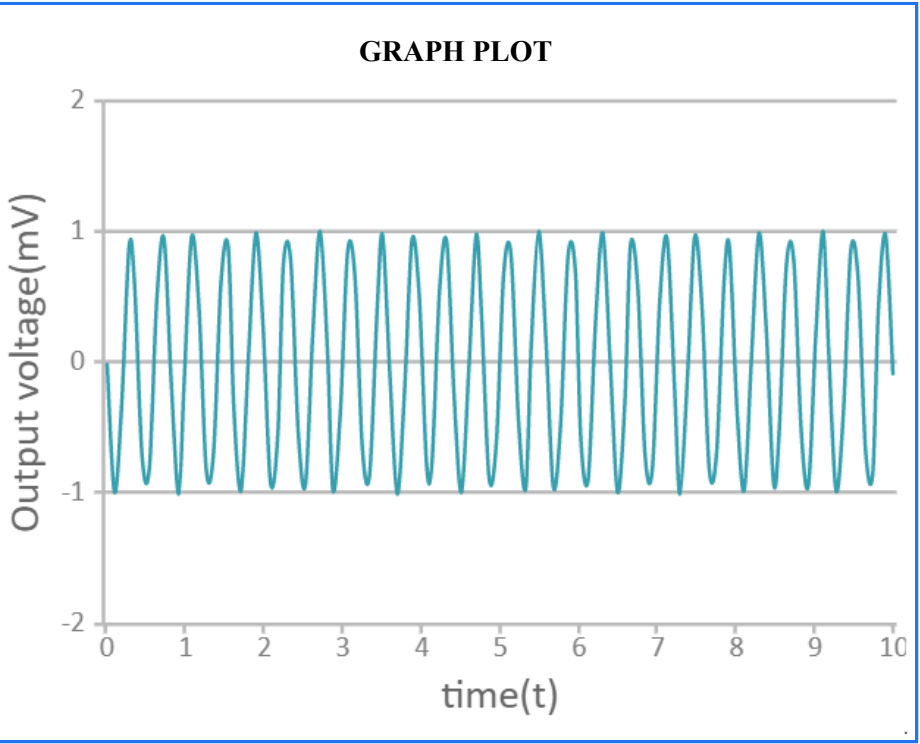


wein bridge

Instuctions

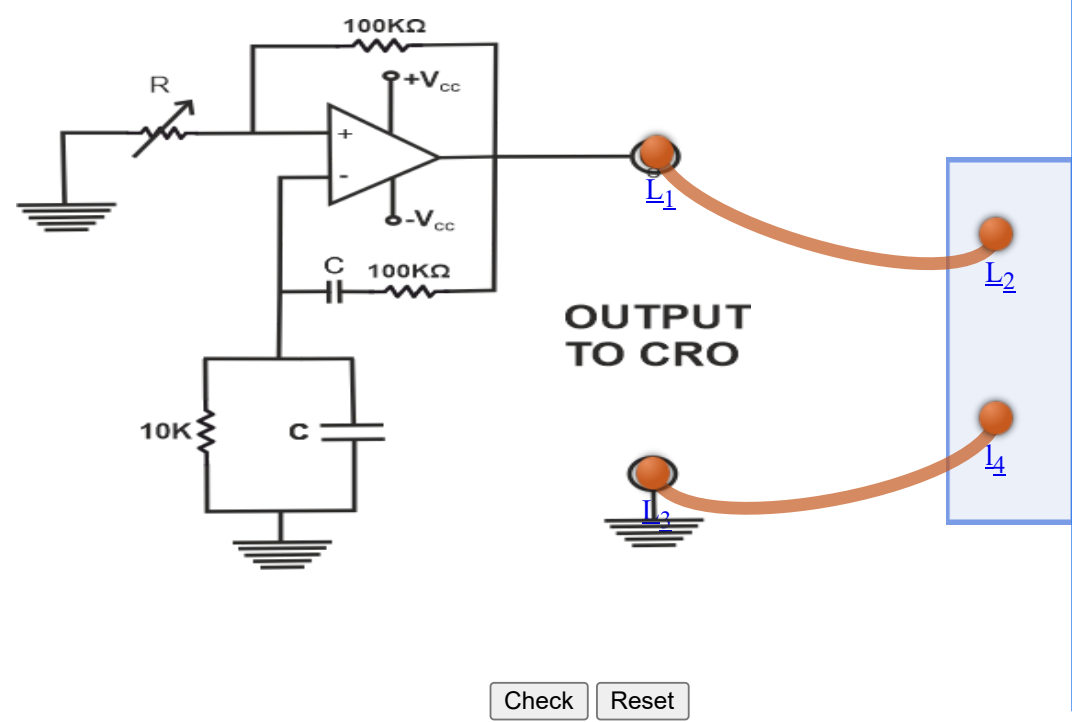

Select Resistance(K) = Calculate

Resistance(R)	=	300 KΩ
Capacitance(C)	=	0.01 μF
Frequency(f)	=	0.053 KHz
Add to table		

EXPERIMENTAL TABLE

Print

5	80	0.01	0.199
6	100	0.01	0.159
7	120	0.01	0.133
8	140	0.01	0.114
9	160	0.01	0.100
10	220	0.01	0.072
11	240	0.01	0.066
12	260	0.01	0.061
13	280	0.01	0.057
14	300	0.01	0.053